

反彈跳波脈波產生電路，可用專題5.1之電路圖取代之。